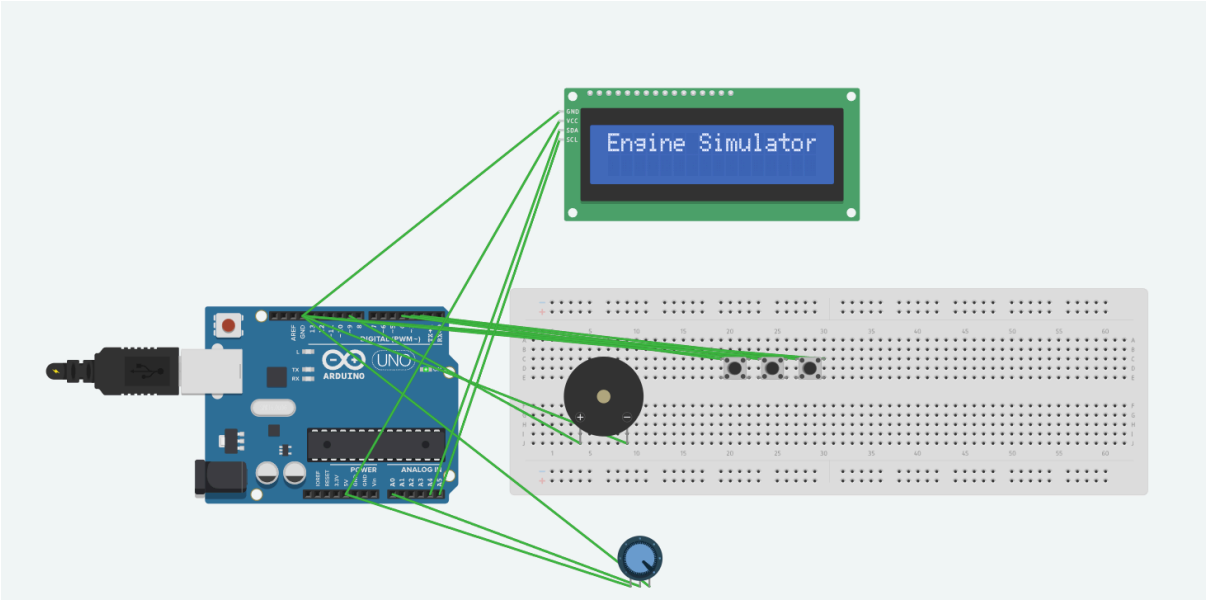
Engine Simulator
GND
VCC
SDA
SCL
UNO
ARDUINO
DIGITAL (PWM~)
POWER
ANALOG IN

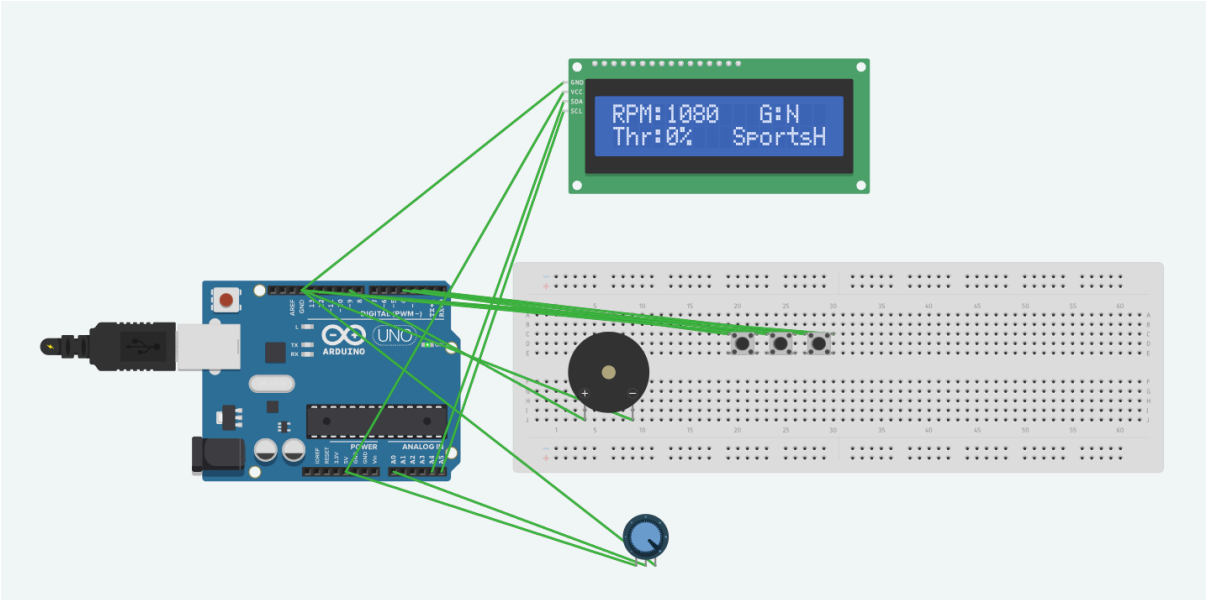
RPM:1080 G:N
Thr:0% SportsH
GND
VCC
SDA
SCL
UNO
ARDUINO
DIGITAL (PWM~)
POWER
ANALOG IN

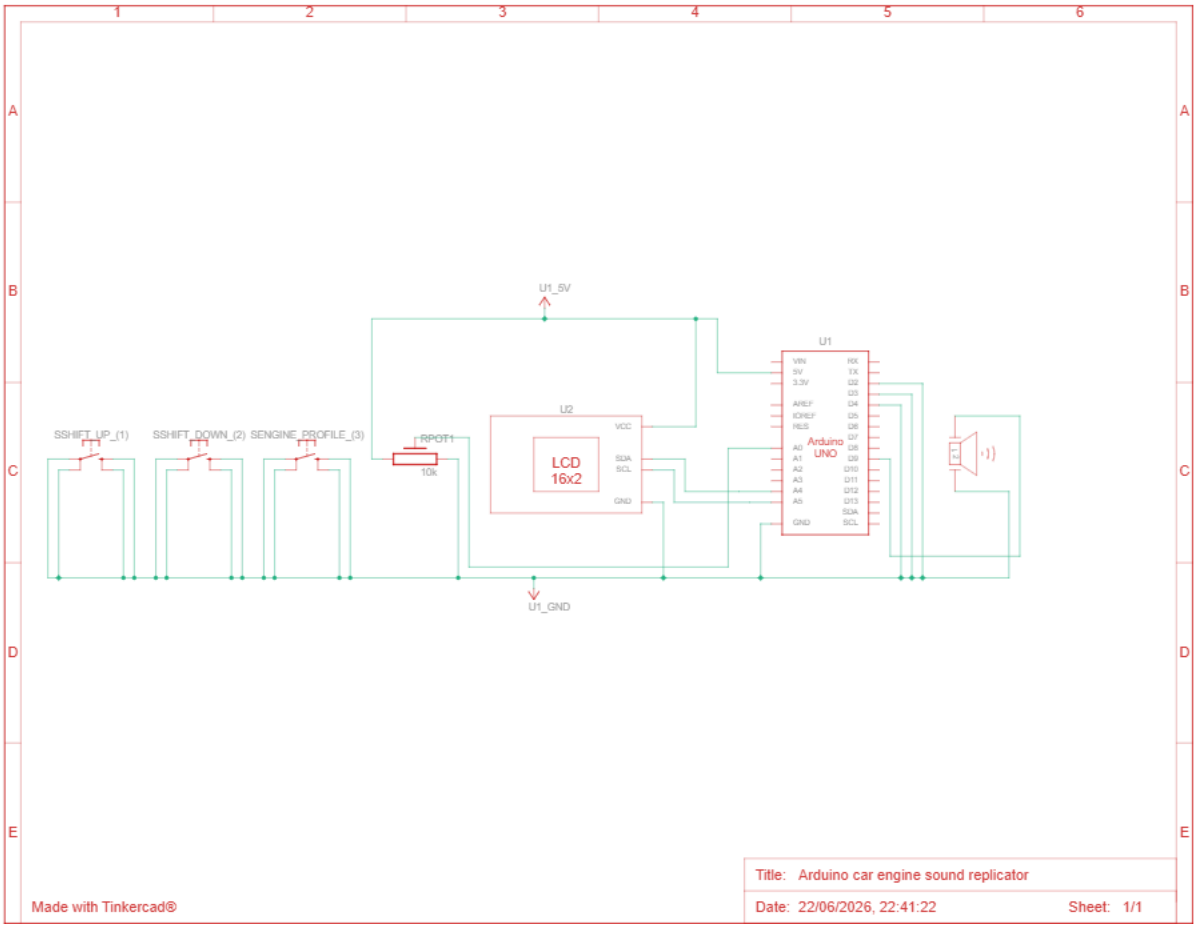

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
Rpot1	1	10 kΩ Potentiometer
Sengine profile (3) Sshift down (2) Sshift up (1)	3	Pushbutton
U2	1	PCF8574-based, 39 (0x27) LCD 16 x 2 (I2C)
PIEZO1	1	Piezo